

POEL C11: Moce w obwodach prądu sinusoidalnego – odpowiedzi

1. $P = 1 \text{ W}$,
 $Q = -1 \text{ VAr}$
2. $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$
3. $\sum_{el.} P = 0$
4. $P = \frac{1}{2} \text{ mW}$,
 $Q = -\frac{1}{2} \text{ mVAr}$
5. $P = \frac{1}{3} \text{ W}$,
 $Q = -\frac{1}{3} \text{ VAr}$