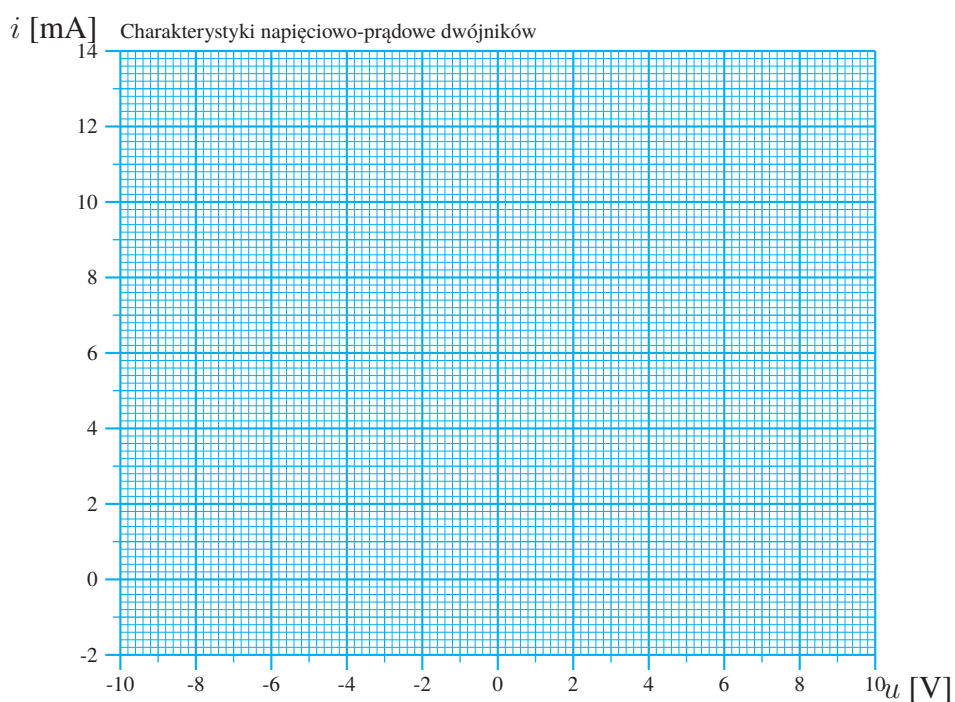


Stanowisko:	Imię i NAZWISKO	Kierunek studiów (AR/IN)	Ocena
Ćwiczenie: POEL 4			
Temat: Składanie charakterystyk Wskazy Filtry			Podpis prowadzącego (czytelny)
			Data (D.M.R) i godz. rozpoczęcia

Składanie charakterystyk napięciowo-prądowych elementów

Tabela 4.2: Parametry charakterystyk dwójników nieliniowych

U_p [V]				0	
R_d [Ω]					



Badanie przebiegów i wskazów w obwodzie rezonansowym

$$C = \quad \text{nF}$$

Tabela 4.3

f_0 pr. dom. [kHz]	f_0 [kHz]

Pomiar charakterystyk częstotliwościowych filtrów

Tabela 4.4: Pasma przejściowe różnych filtrów

Badany filtr	f_1 [kHz]	f_2 [kHz]
